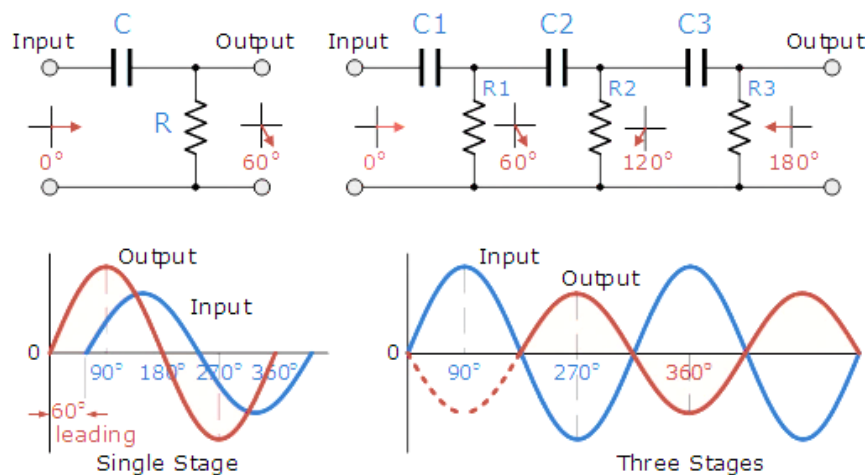


Oscilador




R-C



Criterio de Barkhausen:

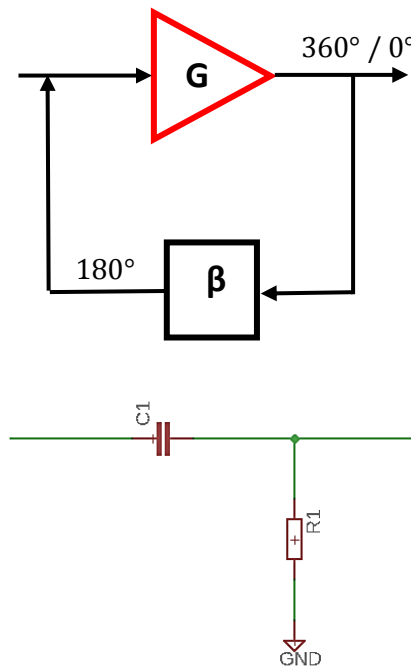- La ganancia total del sistema retroalimentado debe ser: $G \beta = 1$ (unitaria)
- El ángulo de fase de realimentación debe ser igual a 0 rad o a un número entero múltiplo de $2 k \pi$ rad.



$$V_{out} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} V_{in} \Rightarrow$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

En donde:

$$Z_1 = X_c = \frac{1}{j \omega C} \text{ y } Z_2 = R$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j \omega C}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j \omega R C}{1 + j \omega R C}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j \omega R C (1 - j \omega R C)}{(1 + j \omega R C)(1 - j \omega R C)}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j \omega R C - (j \omega R C)^2}{1^2 - (j \omega R C)^2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(\omega R C)^2 + j \omega R C}{1 + (\omega R C)^2} \Rightarrow$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(\omega R C)^2}{1 + (\omega R C)^2} + j \frac{\omega R C}{1 + (\omega R C)^2}$$

$$R = 1000 \, \Omega$$

$$C = 0,1 \, \mu\text{F}$$


$$\omega = 10000 \, \text{rad/seg}$$


$$\omega = 2 \pi f \Rightarrow f = \frac{\omega}{2 \pi} = \frac{10000}{2 \pi} \cong 1591,54 \, \text{Hz} \cong 1,6 \, \text{KHz}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{(10000 \, 1000 \, 0,1 \, 10^{-6})^2}{1 + (10000 \, 1000 \, 0,1 \, 10^{-6})^2} + j \frac{(10000 \, 1000 \, 0,1 \, 10^{-6})}{1^2 + (10000 \, 1000 \, 0,1 \, 10^{-6})^2}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 0,5 + j \, 0,5$$
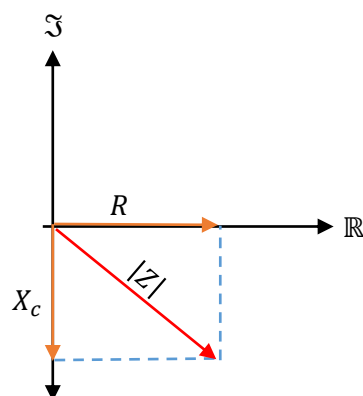
$$\phi = \text{ArcTan} \left(\frac{0,5}{0,5} \right) = 45$$




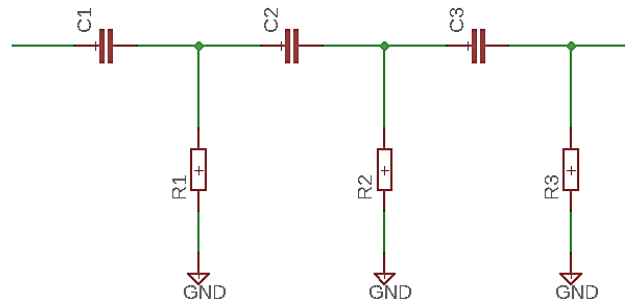

Si:

$$C_1 = C_2 = C_3 \text{ y } R_1 = R_2 = R_3$$
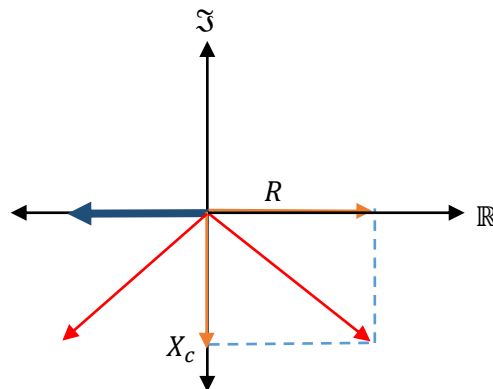
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - \frac{5}{(\omega R C)^2} - j \left(\frac{6}{\omega R C} - \frac{1}{(\omega R C)^3} \right)}$$



$$\frac{6}{\omega R C} = \frac{1}{(\omega R C)^3}$$

$$6 = \frac{1}{(\omega R C)^2}$$

$$\omega = \frac{1}{R C \sqrt{6}}$$



Reemplazando:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - \frac{5}{\left(\left(\frac{1}{RC\sqrt{6}}\right) RC\right)^2 - j(0)}}$$


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - \frac{5}{\left(\frac{1}{\sqrt{6}}\right)^2}}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - \frac{5}{\frac{1}{6}}} = \frac{1}{1 - 30}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{1}{29}$$

Por otro lado:

$$f = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

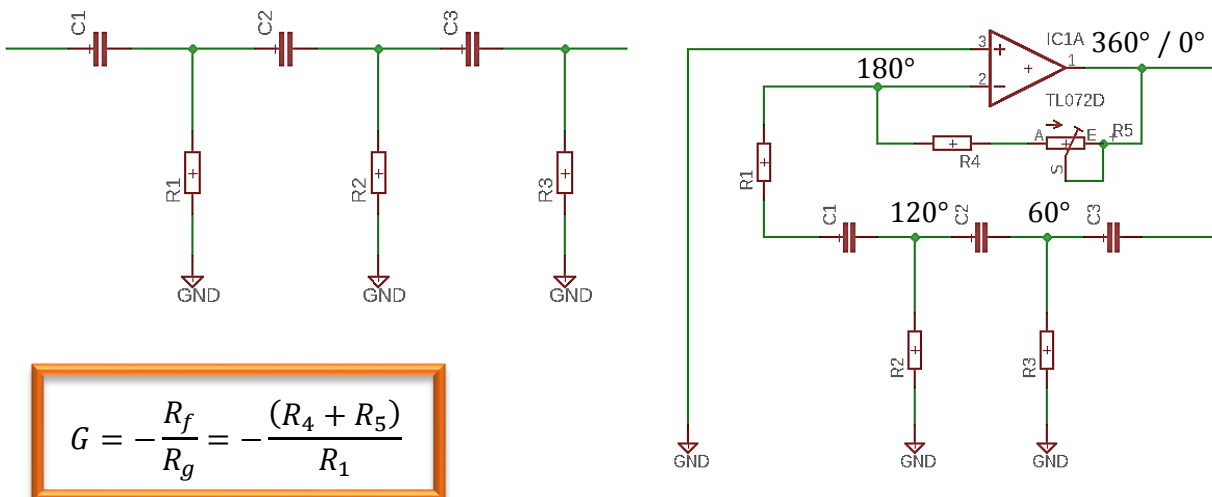

$$G = -\frac{R_f}{R_g} = -\frac{(R_4 + R_5)}{R_1}$$



Ejemplo de aplicación:

$$C_1 = C_2 = C_3 = 0,1 \mu F$$

$$R_1 = R_2 = R_3 = 1000 \Omega$$

$$f = \frac{1}{2 \pi R C \sqrt{6}} = \frac{1}{2 \pi (1000) (0,1 \cdot 10^{-6}) \sqrt{6}} = 649,74 \text{ Hz}$$

$$G = -\frac{(R_4 + R_5)}{R_1} = -\frac{(R_4 + R_5)}{1000} = 29 \Rightarrow$$

$$R_4 + R_5 = 29000 \Omega$$

Elijo:

$$R_4 = 20 \text{ K}\Omega$$

$$R_5 = 20 \text{ K}\Omega \text{ (Potenciómetro)}$$

